

# התקנים לוגים מתוכנתים VHDL

## פרויקט אמצע



### מגישים:

מחמוד חגה 318396355

נאיל חסון 318386364

### בהנחיית:

ד"ר פאדל טריף

מר אורן זלץ


תוכן עניינים

3.....	דרישות המערכת
	קוד התוכנית+סימולציה
4.....	CLK_DIV
7.....	COUNTER_2_DIGITS
10.....	BCDTO_7SEG
12.....	SEC_METER
19.....	מבנה לוגי של מבנית ושל הרמה העליונה
20.....	תיאור תקלות במהלך העבודה
23.....	סרטון לפרויקט שלנו ב YouTube

## דרישות המערכת

• המערכת תופעל משעון יחיד של 50 MHz

• למערכת כניסת איפוס (RESET) אסינכרונית שפועלת בנמוך

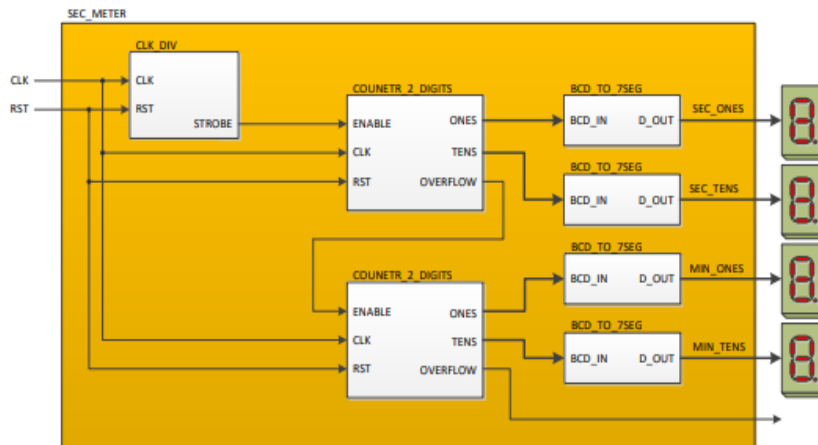

איור 1: סכמת בלוקים של ה-SEC\_METER

סכמת המלבנים כוללת 7 בלוקים:

- הבלוק CLK\_DIV שתפקידו לחלק את תדר המערכת (שבערכה שלנו הוא 50MHz) וליצור לנו בסיס זמן של 1 שניה.
- הבלוק COUNTER\_2\_DIGITS שמופיע פעמיים ותפקידו לספור מ-0 ועד הערך הגנרי COUNT\_SIZE.
- הבלוק BCD\_TO\_7SEG שמופיע 4 פעמים ותפקידו להדליק תצוגת 7 מקטעים.

על מנת להדליק את תצוגת 7 מקטעים בעלייה בקצב 1 לשנייה, צריך לחלק תדר השעון ב 50MHz. בפרויקט שלנו בחרנו את הערך המקסימלי למונה להיות 20. (היה אפשרי לבחור כל ערך אחר(שהוא קטן מ100), בחרנו 20 בגלל שהוא קטן יחסית, וניתן לראות את השינוי בתצוגת המקטעים בזמן מהיר יותר בהשוואה לערך שגדול מ20).

## קוד התוכנית+סימולציה

### CLK\_DIV

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity clk_div is
5      generic (divisor: integer);
6      port (
7          clock : in std_logic;
8          rst    : in std_logic;
9          strobe : out std_logic
10     );
11 end clk_div;
12
13 architecture behave of clk_div is
14     signal cnt: integer range 0 to divisor := 0; -- Counter for tracking clock cycles
15 begin
16     process (clock, rst)
17     begin
18         if rst = '0' then
19             strobe <= '0'; -- Reset strobe signal
20             cnt <= 0;      -- Reset counter
21         elsif rising_edge(clock) then
22             if cnt = divisor - 1 then
23                 strobe <= '1'; -- Activate strobe signal
24                 cnt <= 0;      -- Reset counter
25             else
26                 cnt <= cnt + 1; -- Increment counter
27                 strobe <= '0'; -- Deactivate strobe signal
28             end if;
29         end if;
30     end process;
31 end behave;
```

## TESTBANCH for CLK\_DIV


```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity clk_div_TB is
4  end;
5  architecture simple of clk_div_TB is
6  -- Components and Signals Declaration
7  component clk_div is
8      generic (divisor: integer);
9      port (
10         clock, rst: in std_logic;
11         strobe: out std_logic
12     );
13 end component;
14 constant div: integer := 3; -- Desired divisor value
15 constant clk_period: time := 100 ns;
16 signal S_rst: std_logic := '0';
17 signal S_clk: std_logic := '0';
18 signal S_strobe: std_logic := '0';
19 begin
20 -- DUT instantiation
21 DUT: clk_div
22     generic map (divisor => div)
23     port map (
24         rst => S_rst,
25         clock => S_clk,
26         strobe => S_strobe
27     );
28 -- Signal's Waves Creation
29 S_rst <= '0', '1' after 100 ns, '0' after 2000 ns, '1' after 2500 ns; -- reset signal (reset all when '0')
30 S_clk <= not S_clk after clk_period / 2; -- Generate a clock signal with half the specified period
31 end simple;

```

בחרנו בTESTBANCH ערך המחלק להיות 3 (שורה 14), אז בתוצאות חייבים לקבל ביציאה STROBE תדר השעות מחולק ב 3.

## תוצאת הסימולציה

 

קבלנו תדר השעון מחולק ב 3 (ניתן לראות את זה תוך משתנה STROBE), רואים גם המונה (CNT) מתקדם בערך 1 כל עליית שעון, עד שיגיע ל 3.

## COUNTER\_2\_DIGITS

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity COUNTER_2_DIGITS is
4      generic (count_size: integer);
5      port (
6          enable : in  std_logic;
7          clock   : in  std_logic;
8          rst     : in  std_logic;
9          ones    : out integer range 0 to 9;
10         tens    : out integer range 0 to 9;
11         carry   : out std_logic := '0'
12     );
13 end entity;
14
15 architecture behave of COUNTER_2_DIGITS is
16     signal cnt: integer range 0 to count_size;
17
18 begin
19
20     process (clock, rst)
21     begin
22         if rst = '0' then
23             carry <= '0';           -- Reset carry signal
24             cnt <= 1;               -- Reset counter
25             ones <= 0;             -- Reset ones digit
26             tens <= 0;             -- Reset tens digit
27         elsif rising_edge(clock) then
28             carry <= '0';         -- Clear carry signal
29
30             if enable = '1' then
31                 if cnt = count_size - 1 then
32                     cnt <= 0;       -- Reset counter
33                     ones <= cnt rem 10; -- Calculate ones digit
34                     tens <= cnt / 10; -- Calculate tens digit
35                 else
36                     cnt <= cnt + 1; -- Increment counter
37                     ones <= cnt rem 10; -- Calculate ones digit
38                     tens <= cnt / 10; -- Calculate tens digit
39                 end if;
40
41                 if cnt = 0 then
42                     carry <= '1'; -- Set carry signal if counter wraps around
43                 end if;
44             end if;
45         end if;
46     end process;
47
48 end behave;

```



## TESTBANCH for COUNTER\_2\_DIGITS

```


1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity COUNTER_2_DIGITS_tb is
5  end;
6
7  architecture simple of COUNTER_2_DIGITS_tb is
8
9      -- Components and Signals Declaration
10     Component COUNTER_2_DIGITS is
11         generic (count_size: integer);
12         port (
13             enable : in std_logic;
14             clock   : in std_logic;
15             rst      : in std_logic;
16             ones     : out integer range 0 to 9;
17             tens     : out integer range 0 to 9;
18             carry    : out std_logic
19         );
20     end component;
21
22     constant clk_period : time := 100 ns;
23     constant cnt_size   : integer := 20; -- Desired count size
24     signal S_rst        : std_logic := '0';
25     signal S_clk         : std_logic := '0';
26     signal S_enable      : std_logic := '0';
27     signal S_carry       : std_logic := '1';
28
29     signal S_ones        : integer range 0 to 9;
30     signal S_tens        : integer range 0 to 9;
31
32     begin
33
34         -- DUT instantiation
35         DUT: COUNTER_2_DIGITS
36             generic map (count_size => cnt_size)
37             port map (
38                 rst      => S_rst,
39                 clock    => S_clk,
40                 enable   => S_enable,
41                 ones     => S_ones,
42                 tens     => S_tens,
43                 carry    => S_carry
44             );
45
46         -- Signal's Waves Creation
47         S_rst    <= '0', '1' after 100 ns, '0' after 3000 ns, '1' after 5000 ns; -- Toggle the reset signal at specific time
48         S_enable <= '0', '1' after 130 ns, '0' after 200 ns, '1' after 600 ns; -- Toggle the enable signal at specific time :
49         S_clk    <= not S_clk after clk_period / 2; -- Generate a clock signal with half the specified period
50
51     end simple;

```

בחרנו ב- TESTBANCH ערך המונה להיות 20 (שורה 23), אז המונה אמור להגיע מקסימום ל-20, (מ 0 עד 19), וערך האחדות של המונה יכנס למשתנה ONES, וערך העשרות יכנס למשתנה TENS.



## תוצאת הסימולציה

 

רואים כאשר הenable שווה ל1 המונה גודל ב1 עם כל עליית שעון (רואים שבין 200ns-500ns ערך ה enable שווה ל 0, לכן המונה לא התקדם ונשאר 1)  
 רואים ש ONES מקבל ערך האחדות של המונה, TENS מקבל ערך העשרות של המונה.  
 סביב 2500ns המונה מגיע ל ערך המקסימלי (20), אז רואים שערך הcarry עכשיו שווה ל1, גם ערכים הONES, TENS הפכו ל0.

## BCDTO\_7SEG

```

2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4
5  entity BcdTo_7SEG is
6      -- Input: a single BCD digit in the range 0 to 9.
7      Port (
8          bcd_in : in INTEGER RANGE 0 to 9;
9          -- Output: a 7-bit vector representing the digit in 7-segment display format.
10         d_out : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0)
11     );
12 end entity;
13
14 architecture behave of BcdTo_7SEG is
15 begin
16     d_out <= "1000000" when bcd_in = 0 else
17             "1111001" when bcd_in = 1 else
18             "0100100" when bcd_in = 2 else
19             "0110000" when bcd_in = 3 else
20             "0011001" when bcd_in = 4 else
21             "0010010" when bcd_in = 5 else
22             "0000010" when bcd_in = 6 else
23             "1111000" when bcd_in = 7 else
24             "0000000" when bcd_in = 8 else
25             "0010000" when bcd_in = 9 else
26             "1111111"; -- If the input is invalid, display a blank character.
27 end architecture;

```

## TESTBANCH for BCDTO\_7SEG

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity BcdTo_7SEG_tb is end;
4  architecture simple of BcdTo_7SEG_tb is
5      ----- Componrnts and Signals Declaration -----
6  Component BcdTo_7SEG is
7  PORT ( BCD_in : IN  integer range 0 to 9;
8         D_out   : OUT std_logic_vector (6 DOWNTO 0));
9  end component;
10 constant clk_period: time:=100 ns;
11 signal S_BCD_in: integer range 0 to 9;
12 signal S_D_out: std_logic_vector (6 DOWNTO 0);
13
14 begin
15     ----- DUT instantiation -----
16     DUT: BcdTo_7SEG
17     port map (
18         BCD_in => S_BCD_in,
19         D_out => S_D_out);
20     ----- Signal's Waves Creation -----
21     S_BCD_in <= 0, 1 after 1 us, 2 after 2 us, 3 after 3 us, 4 after 4 us, 5 after 5 us, 6 after 6 us, 7 after 7 us, 8 after 8 us,
22
23 end simple;

```

בחרנו בTESTBANCH להציג את כל הערכים של BCD (0-9) כדי להבטיח שנותן את כל הערכים בצורה נכונה.

## תוצאת הסימולציה



רואים עבור כל כניסה BCD\_IN מקבלים תוצאה ב D\_OUT של ערך המספר ב- 7 SEG.

## SEC\_METER

(מחלקים תדר השעון ב 50M, סופרים עד 20)

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4
5  entity SEC_METER is
6  | generic (div: integer:=50000000;count_limit: integer:=20);
7  | port(
8      clk          : in std_logic;
9      reset        : in std_logic;
10     sec_ones_7seg : out std_logic_vector(6 downto 0);
11     sec_tens_7seg : out std_logic_vector(6 downto 0);
12     min_ones_7seg : out std_logic_vector(6 downto 0);
13     min_tens_7seg : out std_logic_vector(6 downto 0);
14     hour_led      : out std_logic
15 );
16 end SEC_METER;
17 architecture behave of SEC_METER is
18
19 component clk_div
20 generic (divisor: integer);
21 port(
22     clock : in std_logic;
23     rst   : in std_logic;
24     strobe : out std_logic
25 );
26 end component;
27
28 component COUNTER_2_DIGITS
29 | generic (count_size: integer);
30 | port(
31     enable : in std_logic;
32     clock  : in std_logic;
33     rst    : in std_logic;
34     ones   : out integer range 0 to 9;
35     tens   : out integer range 0 to 9;
36     carry  : out std_logic
37 );
38 end component;
39
40 component BcdTo_7SEG
41 | PORT (
42     BCD_in : IN integer range 0 to 9;
43     D_out  : OUT std_logic_vector (6 DOWNTO 0));
44 end component;
45
46 signal Strobe_lsec : std_logic:='0';
47 signal Strobe_lmin : std_logic:='0';
48 signal sec_ones     : integer range 0 to 9;
49 signal sec_tens     : integer range 0 to 9;
50 signal min_ones     : integer range 0 to 9;
51 signal min_tens     : integer range 0 to 9;
52 begin
53

```

```

54  u1: clk_div
55  generic map (divisor=>div)
56  port map (
57      clock=>clk,
58      rst=>reset,
59      strobe=>strobe_1sec
60  );
61
62  u2:COUNTER_2_DIGITS
63  generic map (count_size=>count_limit)
64  port map (
65      clock=>clk,
66      rst=>reset,
67      enable=>strobe_1sec,
68      ones=>sec_ones,
69      tens=>sec_tens,
70      carry=>strobe_1min
71  );
72
73  u3:COUNTER_2_DIGITS
74  generic map (count_size=>count_limit)
75  port map (
76      clock=>clk,
77      rst=>reset,
78      enable=>strobe_1min,
79      ones=>min_ones,
80      tens=>min_tens,
81      carry=>hour_led
82  );
83
84  u4:BcdTo_7SEG
85  port map (
86      bcd_in=>sec_ones,
87      d_out=>sec_ones_7seg
88  );
89
90  u5:BcdTo_7SEG
91  port map (
92      bcd_in=>sec_tens,
93      d_out=>sec_tens_7seg
94  );
95
96  u6:BcdTo_7SEG
97  port map (
98      bcd_in=>min_ones,
99      d_out=>min_ones_7seg
100 );
101
102 u7:BcdTo_7SEG
103 port map (
104     bcd_in=>min_tens,
105     d_out=>min_tens_7seg
106 );
107
108 end behave;

```

בנינו את הקוד לפי דרישת המערכת, ודאגנו לכניסות ויציאות של כל בלוק.

CLK DIV \*1

COUNTER 2 DIGITS \*2

BCD TO 7 SEG \*4



## TESTBANCH


```

1
2  library ieee;
3  use ieee.std_logic_1164.all;
4
5  entity SEC_METER_tb is end;
6  architecture simple of SEC_METER_tb is
7  ----- Componrnts and Signals Declaration -----
8  component SEC_METER is
9  generic (div: integer;count_limit: integer);
10 port(
11     clk          : in std_logic;
12     reset        : in std_logic;
13     sec_ones_7seg : out std_logic_vector(6 downto 0);
14     sec_tens_7seg : out std_logic_vector(6 downto 0);
15     min_ones_7seg : out std_logic_vector(6 downto 0);
16     min_tens_7seg : out std_logic_vector(6 downto 0);
17     hour_led      : out std_logic);
18 end component;
19
20 constant clk_period : time:=100 ns;
21 constant divv       : integer:=5;
22 constant count_limitx : integer:=20;
23
24
25 signal S_rst      : std_logic:='0';
26 signal S_clk      : std_logic:='0';
27
28 signal S_sec_ones_7seg : std_logic_vector(6 downto 0);
29 signal S_sec_tens_7seg : std_logic_vector(6 downto 0);
30 signal S_min_ones_7seg : std_logic_vector(6 downto 0);
31 signal S_min_tens_7seg : std_logic_vector(6 downto 0);
32
33 --signal S_strobe: std_logic:='1';
34
35 begin
36 ----- DUT instantiation -----
37 DUT: SEC_METER
38 generic map (div=>divv, count_limit=>count_limitx)
39 port map (
40     reset      => S_rst,
41     clk        => S_clk,
42     sec_ones_7seg=>S_sec_ones_7seg,
43     sec_tens_7seg=>S_sec_tens_7seg,
44     min_ones_7seg=>S_min_ones_7seg,
45     min_tens_7seg=>S_min_tens_7seg
46 );
47
48 S_rst <='0','1' after 100 ns, '0' after 16000 ns, '1' after 20000 ns, '0' after 25000 ns, '1' after 26000 ns;
49 S_clk <= not S_clk after clk_period / 2;
50
51 end simple;

```

בחרנו בTESTBANCH שהמונה יספור עד 20, ותדר השעון יחולק ב5. (שורה 22,21)

## תוצאת הסימולציה

 

SEC ONES, SEC TENS מציגים את השניות באחדות ועשרות.

MIN ONES, MIN TENS מציגים את הדקות באחדות ועשרות.

STORBE 1SEC הוא enable למונה של השניות (כאשר הוא 1 אז מונה השניות יתקדם ב 1).


STORBE 1 MIN הוא enable למונה של הדקות (כאשר הוא 1 אז מונה הדקות יתקדם ב 1), הוא גם יציאת הCARRY של מונה השניות, כאשר יהיה לנו CARRY במונה השניות, אז יהיה enable למונה הדקות. (ניתן לראות את זה בצורה יותר ברורה בתמונה הבאה)

בתמונה רואים שבזמן 16050ns reset יורד ל0, אז הערכים של SEC ONES, SEC MIN ONES, MIN TENS הופכים להיות 0.







 
בתמונה רואים העיגולים בצבע אדום הם ה enable של מונה השניות (STROBE 1 SEC) העיגולים בצבע כחול הם ה CARRY של מונה השניות, וגם ה enable של מונה הדקות.



בתמונה הזאת בעיגול הכחול מופיע enable למונה הדקות, בזמן זה מונה השניות היה 19, ומונה הדקות היה 09, אז כאשר יהיה enable למונה הדקות, מונה השניות יהפוך ל 00, ומונה הדקות יהיה 10.


00 : 10

  

 

בתמונה רואים אותו הסבר של תמונה למעלה רק בקירוב, רואים שמונה השניות היה 19, ואחר כך הפך ל 00, ומונה הדקות היה 19, ואחר כך הפך ל 00, כמו כן רואים שהLED (hour\_led) עכשיו נדלק (עיגול אדום).

## מבנה לוגי של מבנית ושל הרמה העליונה

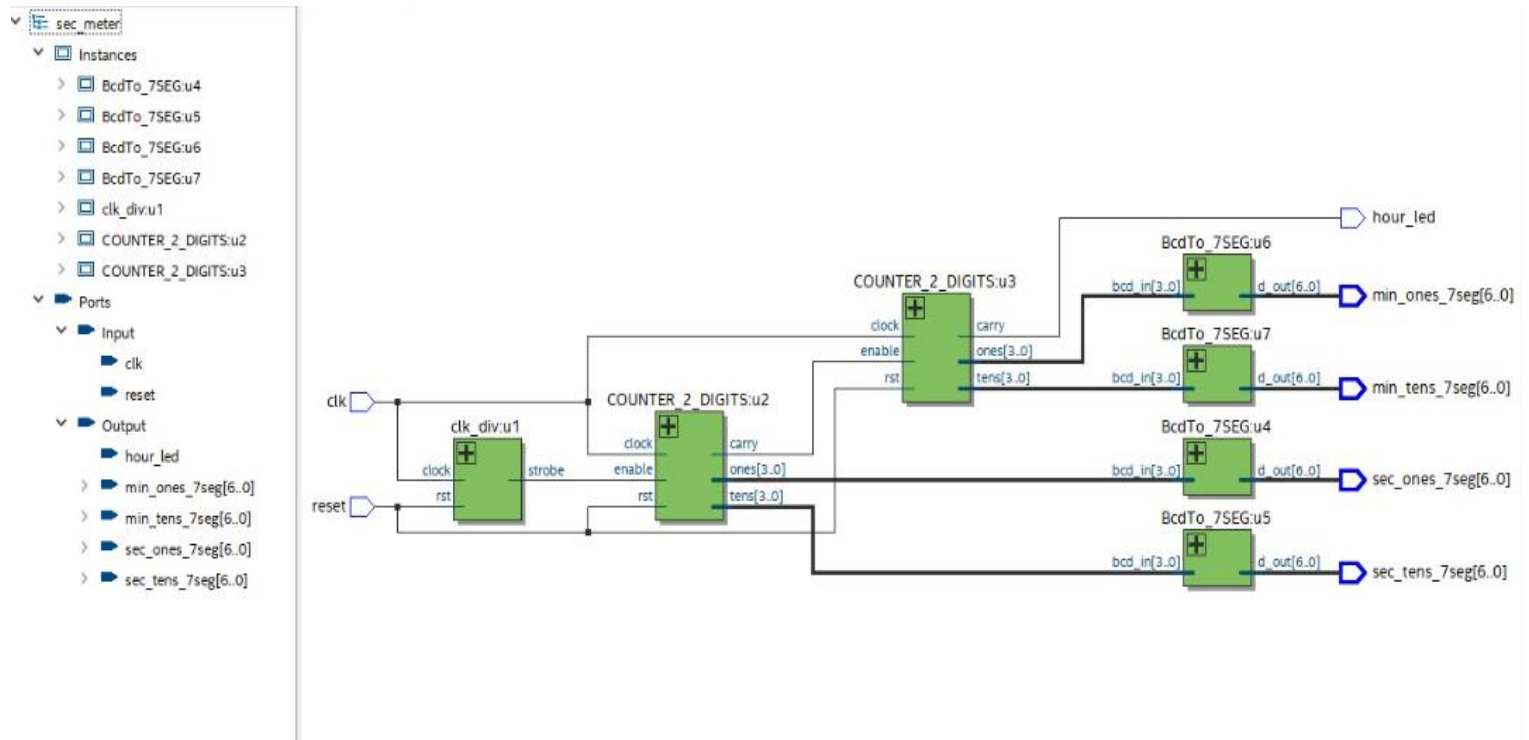

## תיאור תקלות במהלך העבודה

(1)

בקוד של counter 2 digits

היה לנו בעייה שהמונה היה גולש מהגבול המקסימלי, הבעייה הייתה בקוד שלנו, בגלל שהיינו מקדמים המונה בהתחלה אחר כך שואלים אם המונה קטן מהגבול המקסימלי, וזה היה נותן שגיאה.

```
architecture behave of Counter_2_digit is
begin
process(clock, rst)
variable cnt: integer range 0 to count_size;
begin
    if rst = '1' then
        carry <= '0';
        cnt := 0;
        ones <= 0;
        tens <= 0;
    elsif clock'event and clock = '1' then
        carry <= '0';
        if enable = '1' then
            cnt := cnt + 1;
            if cnt = count_size then
                carry <= '1';
                cnt := 0;
            end if;
            ones <= cnt rem 10;
            tens <= cnt/10;
        end if;
    end if;
end process;
```



(2)

בעייה בקוד של counter 2 digits עם קוד sec meter.


כאשר במונה של השניות היה יוצא carry, והוא היה נכנס לenable של מונה הדקות, משך זמן enable היה ארוך מדי, כך שמונה הדקות היה סופר 5 מספרים לפני שה enable יהיה 0.

הבעייה הייתה בגלל הcarry היוצא ממונה השניות, שהוא היה שווה ל 1 משך זמן ארוך, אז דאגנו שהcarry יהיה 1 רק למשך pulse אחד, על ידי איפוס הcarry בכל עליית שעון.

```

21 process (clock, rst)
22 begin
23   if rst = '0' then
24     carry <= '0';           -- Reset carry signal
25     cnt <= 1;               -- Reset counter
26     ones <= 0;              -- Reset ones digit
27     tens <= 0;              -- Reset tens digit
28   elsif rising_edge(clock) then
29
30     if enable = '1' then
31       if cnt = count_size - 1 then
32         cnt <= 0;           -- Reset counter
33         ones <= cnt rem 10;  -- Calculate ones digit
34         tens <= cnt / 10;   -- Calculate tens digit
35         carry <= '1';       -- Clear carry signal
36       else
37         cnt <= cnt + 1;      -- Increment counter
38         ones <= cnt rem 10;  -- Calculate ones digit
39         tens <= cnt / 10;   -- Calculate tens digit
40         carry <= '0';       -- Clear carry signal
41       end if;
42     end if;
43   end if;
44 end process;

```

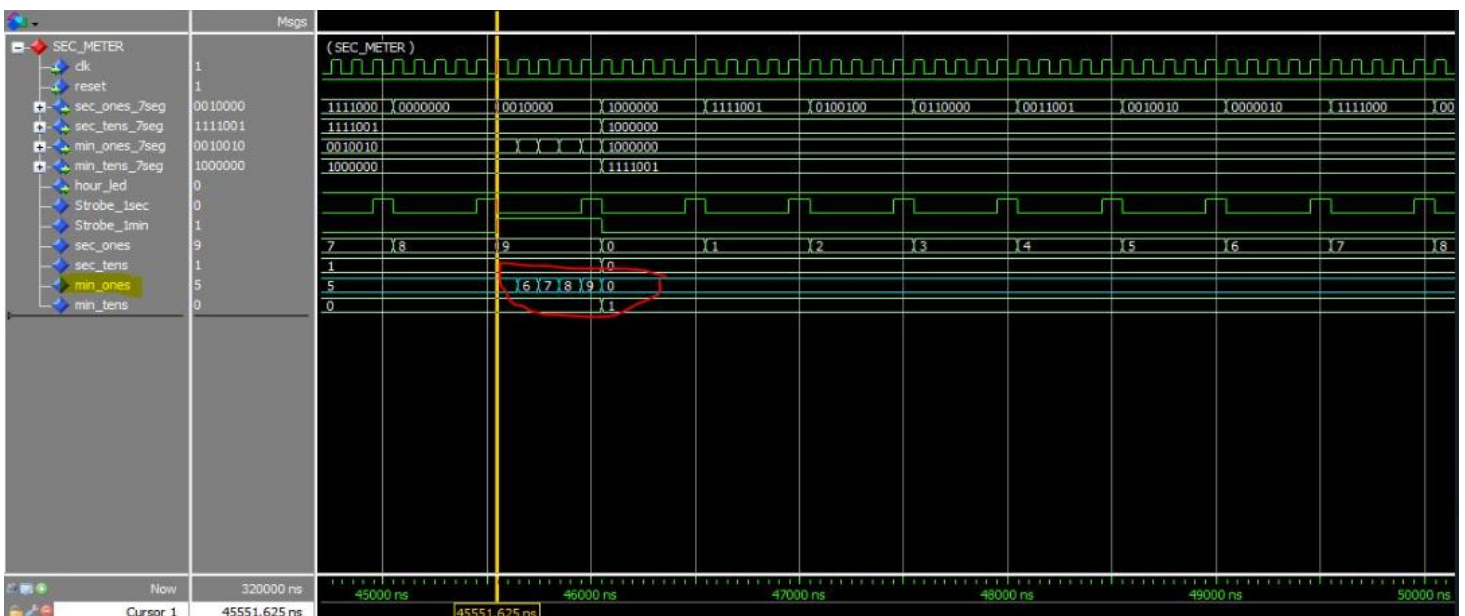

(2)

בעייה בקוד counter 2 digits.

כאשר ה reset במערכת ירד ל 0 אחר כך יעלה ל 1, אז המונה לא מתעדכן בעליית השעון הראשונה, אלא בעליית השעון השנייה.

זה יצר לנו בעייה בשני המונים, מונה השניות ומונה הדקות, במונה השניות היה כמו שהייה אחרי ה reset.

במונה של הדקות היה גם שהייה על ה enable השני, לדוגמה היה מונה השניות מגיע ל 19 ומונה הדקות 00 אחר כן מונה השניות גודל ב 1, ויהיה שווה ל 00, אבל מונה הדקות גם ישאר 00 ולא יגדל ל 01. מונה הדקות יגדל ב enable השני.

פתרנו הבעייה על ידי תיקון הקוד שלנו.

```

21 process (clock, rst)
22 begin
23     if rst = '0' then
24         carry <= '0';           -- Reset carry signal
25         cnt <= 1;               -- Reset counter
26         ones <= 0;             -- Reset ones digit
27         tens <= 0;             -- Reset tens digit
28     elsif rising_edge(clock) then
29         carry <= '0';           -- Clear carry signal
30
31         if enable = '1' then
32             if cnt = count_size - 1 then
33                 cnt <= 0;         -- Reset counter
34                 ones <= cnt rem 10; -- Calculate ones digit
35                 tens <= cnt / 10; -- Calculate tens digit
36             else
37                 cnt <= cnt + 1;    -- Increment counter
38                 ones <= cnt rem 10; -- Calculate ones digit
39                 tens <= cnt / 10; -- Calculate tens digit
40             end if;
41             if cnt = 0 then
42                 carry <= '1';    -- Set carry signal
43             end if;
44         end if;
45     end if;
46 end process;

```



## סרטון לפרויקט שלנו ב YouTube

סרטון הפרויקט:

[https://youtu.be/jH\\_z6gseHC0](https://youtu.be/jH_z6gseHC0)

סרטון כאשר המונה מגיע לגבול המקסמלי:

<https://youtu.be/E6WdZ9wxXF0>